Лабораторная работа № 4

Измерение частоты, фазового сдвига и временных интервалов

Цель работы: изучение методов и средств измерения частоты, фазового сдвига, временных интервалов и методики оценки погрешностей результатов измерения.

Аппаратура: универсальный лабораторный стенд по информационноизмерительной технике, лабораторный модуль №2, коаксиальные разветвители, цифровой электронно-счётный частотомер ЧЗ-33, электронный двулучевой осциллограф С1-98, цифровой вольтметр В7-16 или милливольтметр ВЗ-38.

1 Предварительная подготовка к работе

- **1.1** Изучить материалы по литературе [1] с. 192-215, [2] с. 251-267, [3] Приложение [2], [4] с. 279-292, техническое описание используемых приборов и стенда.
 - 1.2 Ответить на вопросы:
- **1.2.1** Каково назначение блока умножителей частоты кварцевого генератора прибора ЧЗ-33?
 - 1.2.2 Что определяет диапазон частот, измеряемых прибором ЧЗ-33?
- **1.2.3** В чём преимущество цифровых измерительных приборов перед аналоговыми?
 - 1.2.4 Каковы назначение и принцип действия прибора ЧЗ-33?
 - 1.2.5 Каковы методы измерения частоты?
- **1.2.6** Каковы достоинства и недостатки аналоговых и цифровых частотомеров?
- **1.2.7** Каковы технические характеристики частотомера, встроенного в универсальный лабораторный стенд?

2 Содержание лабораторной работы

2.1 Измерить частоту периодических сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы, получаемых с генератора сигналов универсального лабораторного стенда, с помощью двух частотомеров при различных положениях переключателя «время измерения». Оценить погрешность результатов измерения. 2.2 Измерить длительность и период тех же сигналов, оценить погрешность измерения.

2.3 Определить нестабильность частоты генератора, встроенного в универсальный лабораторный стенд, работающего в режиме генерирования

синусоидального сигнала частотой 10 кГц.

2.4 С помощью двулучевого осциллографа измерить фазовый сдвиг между синусоидальными напряжениями на входе и выходе фазосдвигающего устройства 1, 2, 3 (вариант 1, 2, 3 – указывается преподавателем), находящегося в лабораторном модуле №2 для различных частот и построить график зависимости фазового сдвига от частоты.

2.5 Снять фазочастотную характеристику полосового фильтра (вариант

4 модуля №2).

3 Методические указания к работе

3.1 Цифровой частотомер позволяет измерять период и частоту периодических сигналов, временные параметры импульсных сигналов. Относительная погрешность (в процентах) измерения частоты определяется поформуле:

 $\delta_X = \pm \delta_\Gamma \pm 100/t_M f_X$, где t_M - время усреднения (измерения); f_X - измеряемая частота сигнала, Гц; δ_Γ - погрешность кварцевого генератора частотомера, которую для ЧЗ-33 можно принять равной 0,001%.

Относительная погрешность (в процентах) измерения периода T_{X} равна:

 $\delta_T = \pm 100 / \, T_X f_0$, где $f_0 = 1 / \, T_0$ - частота квантующих импульсов, Гц, T_0 - период квантующих импульсов («метки времени»).

3.2 Для выполнения пунктов 2.1-2.3 лабораторной работы необходимо собрать схему установки согласно рис. 4.1.

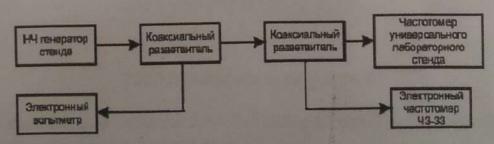


Рис. 4.1. Схема лабораторной установки для измерения частоты, длительности и периода

- **3.3** Встроенный в универсальный лабораторный стенд цифровой частотомер имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при выполнении работы.
- 3.3.1 Частотомер имеет коаксиальный и штекерный входы, которые служат для работы в области высоких и низких частот соответственно, что определяется положением переключателя ВЧ↔НЧ.
- **3.3.2** Входное напряжение, подаваемое на встроенный частотомер от встроенного генератора, должно быть не менее 2,6 В.
- 3.3.3 При использовании штекерного входа в режиме измерения низких частот используется гнездо «старт», а тумблер режима измерения ставится в положение НЧ.
- 3.3.4 При использовании коаксиального входа тумблер режима измерения ставится в положение ВЧ.
- 3.4 Фазовый сдвиг измеряется на примере прохождения синусоидального сигнала через RL или RC цепочки, расположенные в лабораторном модуле №2 (рис. 4.2).

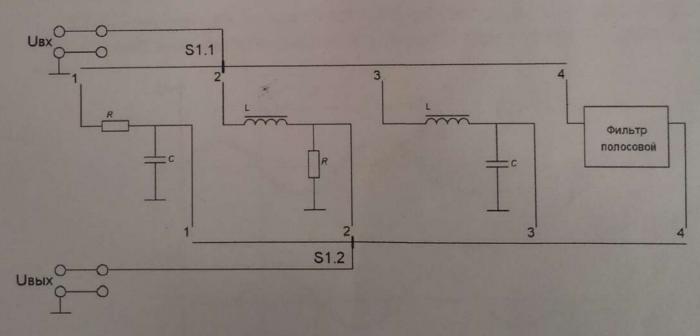


Рис.4.2. Лабораторный модуль №2

3.5 Для выполнения пунктов 2.4-2.5 лабораторной работы необходимо собрать схему установки согласно рис. 4.3.

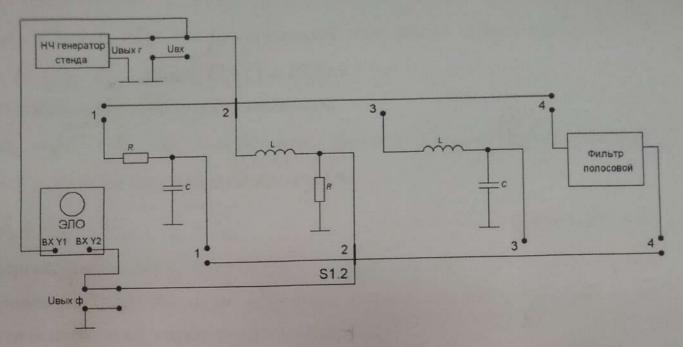


Рис. 4.3. Схема лабораторной установки для снятия фазочастотной характеристики

- **3.6** Измерение фазового сдвига между входными и выходными напряжениями какого-либо устройства с помощью двулучевого осциллографа производится следующим образом.
- **3.6.1** Получают на экране ЭЛО изображения двух напряжений (рис. 4.4), что даёт возможность определить фазовый сдвиг (в градусах) по формуле:

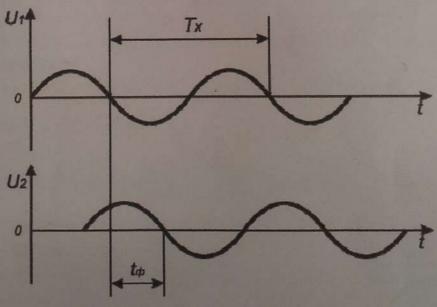


Рис. 4.4. Измерения фазового сдвига



 $arphi_X=360\cdot t_{\phi}$ / T_X , где t_{ϕ} - временной сдвиг между напряжениями $U_1(t)$ и $U_2(t)$, T_X - период $U_1(t)$ и $U_2(t)$.

Относительная погрешность измерения

 $\delta_{\phi}=\sqrt{\delta_t^2+\delta_T^2}$, где $\ \delta_t$ и δ_T - относительные погрешности измерения t_{ϕ} и T_X , которые определяются по формуле

 $\delta_t = \delta_T = \sqrt{\delta_{KP}^2 + \delta_H^2 + \delta_{BJ}^2}$, где δ_{KP} - погрешность коэффициента развёртки, равная для С1-96 5%; δ_H - погрешность нелинейности развёртки, равная для С1-96 2%; δ_{BJ} - визуальная погрешность измерения длительности (в процентах), определяемая выражением:

 $\delta_{B\!Z}=100 \big(0,4\cdot b/l\big)$, где b - толщина линии изображения на экране осциллографа; l - линейный размер изображения по оси X.

4 Экспериментальная часть

4.1 Для измерения частоты периодического сигнала синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы собрать схему, показанную на рис. 4.1. Подключить приборы и стенд к сети и включить их. По электронному вольтметру установить выходное напряжение генератора не менее 2,6 В. Провести измерения частоты с помощью образцового (ЧЗ-33) и встроенного в стенд частотомера, занося данные в табл. 4.1. Время измерения t₁ и t₂ задаются преподавателем.

Погрешность измерения частоты определить по формуле

$$\delta_{X} = \frac{f_{CT.4ACT.} - f_{43-33}}{f_{43-33}} 100,$$

принимая показания частотомера ЧЗ-33 как образцового прибора, за истинное значение.

При измерении частоты прибором ЧЗ-33 ручка «Род Работ» должна стоять в положении «Частота». Положение ручки «Время счёта» определяется по заданию точности измерения и номиналу. Сигнал, частоту которого необходимо измерить, поступает на вход «А», проходит через аттенюатор, усилитель-формирователь. Сформированные остроконечные импульсы поступают на вход схемы «И», на другой вход которой поступают импульсы с длительностью, соответствующей времени счёта. Определённое число им-

Таблица 4.1. Измерение погрешности определения частоты 100000 50000 10000 1000 f, Гц 43-33 Тип t_{u3M2} t_{u3M2} t_{u3M1} turnl turni t_{u3M2} t_{u3M1} t_{u3M2} Показасигнала ния приборов стенд. част. $\delta_{_{\it H3M}}$ стенд. част. $\delta_{_{\it U3M}}$ стенд. част. $\delta_{{\scriptscriptstyle \it H}3M}$

пульсов искомой частоты проходит в счётчик прибора ЧЗ-33. На табло «Размерность» при этом постоянно светится «kHz».

При измерении частоты $f=100~\kappa\Gamma u$ с погрешностью, например, 10^{-6} , будем иметь следующее: результат измерения ЧЗ-33 должен быть представлен показателем, число значащих цифр которого

$$K \ge \lg \frac{1}{\delta} = 6$$
, следовательно, $N \ge 10^6$, при этом время счёта:

$$T_{OT} = T_X \cdot N = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 10^6 = 10c$$
.

На индикаторе прибора запятая будет располагаться между 4-м и 5-м разрядами.

4.2 Измерить длительность и период тех же сигналов, используя схему рис. 4.1, установив частоту генератора 10 кГц, а время измерения 10 мкс и 1с. Результаты эксперимента занести в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Измерение длительности и периода сигналов

Тип сиг- нала	Параметры измерения								
	f_{I}	$=10\kappa Tu, t_{BM}=10$	Омкс	$f_{UM} = 10\kappa T_{U}, t_{UBM} = 1c$					
	Ч3- 33	Частото- мер стенда	$\delta_{_{\it U3M}}$	Ч3- 33	Частото- мер стенда	$\delta_{\scriptscriptstyle \it H3M}$			
1	7								
ΛΛ.									

При измерении периода и длительности импульсов положение переключателей рода работ, ручек регулировки и соединительных кабелей должно соответствовать указаниям технического описания и руководства по эксплуатации приборов.

- **4.3** Определить нестабильность частоты встроенного генератора для синусоидального сигнала частотой f = 10 кГц.
 - 4.3.1 Измерения проводить по схеме рис. 4.1.
 - 4.3.2 Установить выходное напряжение генератора 3 В частотой 10 кГц.
- 4.3.3 Провести 20 измерений частоты частотомером ЧЗ-33 с интервалом времени 15 с. Результаты занести в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Измерение частоты

показания ЧЗ-33	1	2	 20
Ч3-33			
$\delta_{_{\it H3M}}$			

- **4.3.4** Оценка нестабильности частоты генератора осуществляется по значению погрешности $\delta_{\mathit{ИЗМ}}$, найденной по рекомендованной в техническом описании. Показания частотомера ЧЗ-33 принимаются за показания образцового прибора.
- **4.4** Определить фазовый сдвиг между напряжениями синусоидальной формы на входе и выходе фазосдвигающего устройства с помощью двулучевого осциллографа. Для проведения эксперимента собрать схему в соответствии с рис. 4.3. Номер исследуемого варианта указывает преподаватель.
- **4.4.1** Установить на выходе генератора напряжение U = 3 B, f = 1000 Γ ц и измерить фазовый сдвиг ϕ согласно рекомендациям п. 3.6.1. Меняя частоту выходного сигнала в диапазоне 1000 Γ ц 100 к Γ ц, провести измерения ϕ и данные занести в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Измерение фазового сдвига

g, °, Tu	10 ³	5.103	10.103	50.103	100.103
$arphi_{\it U3M}$					
$\Delta \varphi$					

- 4.4.2 Погрешность измерения фазового сдвига определяется по рекомендациям п. 3.6.1.
- **4.5** Снять фазочастотную характеристику полосового фильтра и построить график зависимости фазового сдвига от частоты. Схема и порядок эксперимента соответствуют џ. 4.4.1.

5 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- Краткое задание.
- Спецификацию применённых средств измерения и их краткие технические характеристики.
- Схемы включения.
- Результаты измерения, примеры расчёта и графики.
- Выводы по полученным результатам.

6. Контрольные вопросы

1. Какова будет абсолютная погрешность при измерении частоты частотомером ЧЗ-33 (1000, 50000, 100000 Гц)?

2. Как связана заданная точность измерения частоты с количеством

значащих цифр на блоке индикатора?

3. Как связаны между собой время счёта, время индикации и время измерения?

4. Чем ограничивается точность измерения длительности коротких им-

пульсов?

- 5. Объясните нониусный принцип действия измерителя временных интервалов.
 - 6. Объясните работу цифрового частотомера при измерении:
- частоты;
- периода;
- интервала времени;
- отношения частот.
- 7. Что такое ошибка квантования? Почему она называется методической?
- 8. Назовите составляющие инструментальной погрешности цифрового частотомера.

9. Можно ли использовать цифровой частотомер в режиме счёта им-

пульсов? В режиме делителя импульсов? Как?

- 10. Что такое чувствительность частотомера? От чего она зависит? Как её измерить?
 - 11. От чего зависит основная относительная погрешность измерения:
- частоты δ_f ;
- периода δ_T ;
- ullet отношения частот $\delta_{\it fB}$ / $\delta_{\it fH}$;
- интервалов времени $\delta_{\scriptscriptstyle H}$?
- 12. Как изменится величина погрешности квантования при измерении частоты, если время измерения увеличить в 10 раз?
- 13. Как изменится величина погрешности квантования при изменении длительности импульса, если частота квантующих импульсов уменьшится в 10 раз?
- 14. Какой порядок имеет погрешность измерения фазового сдвига ЭЛО?



Список литературы

- 1. Кушнир, Ф.В. Электрорадиоизмерения: учеб. пособие для вузов / Ф.В. Кушнир. Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд., 1983. 320с.
- 2. Атамалян, Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин / Э.Г. Атамалян . М.: Высш. шк., 1989.
- 3. ЧЗ-33. Частотомер электронносчётный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
- 4. Метрология и радиоизмерения: учебник для вузов / В.И. Нефёдов, В.И. Ханин, В.К. Бирюков [и др.]; под ред. проф. В.И. Нефёдова. М.: Высш. шк., 2003. 526с